

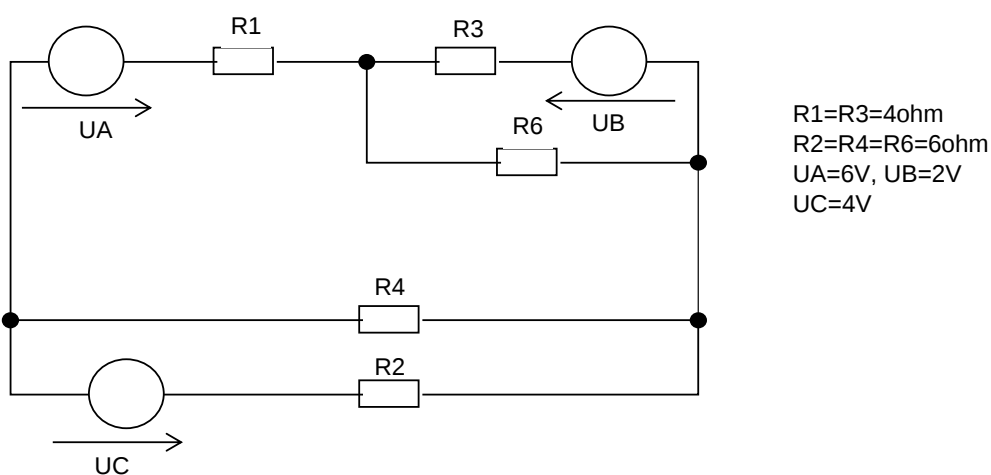


Domácí cvičení, zadání 16. 1. odevzdání 21. 1. 2025

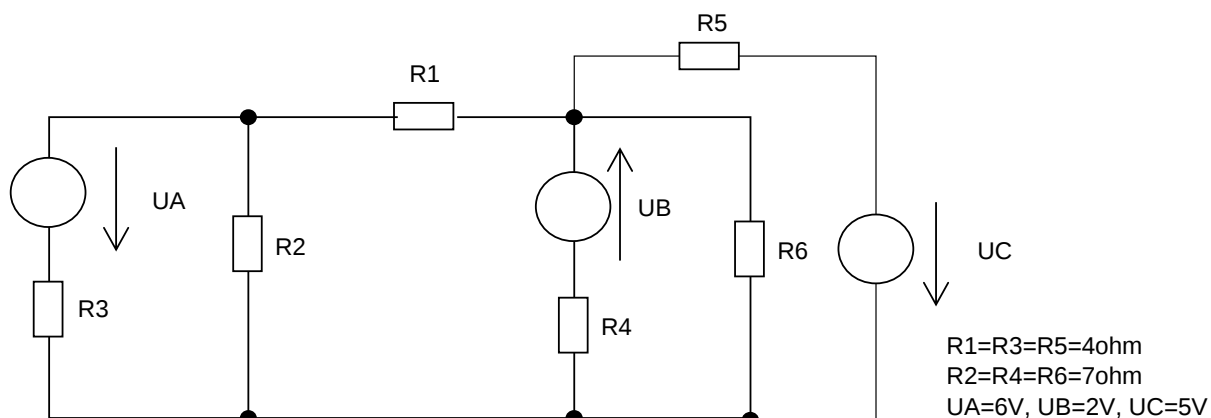1. Pomocí smyčkových proudů vypočítejte proudy na všech rezistorech



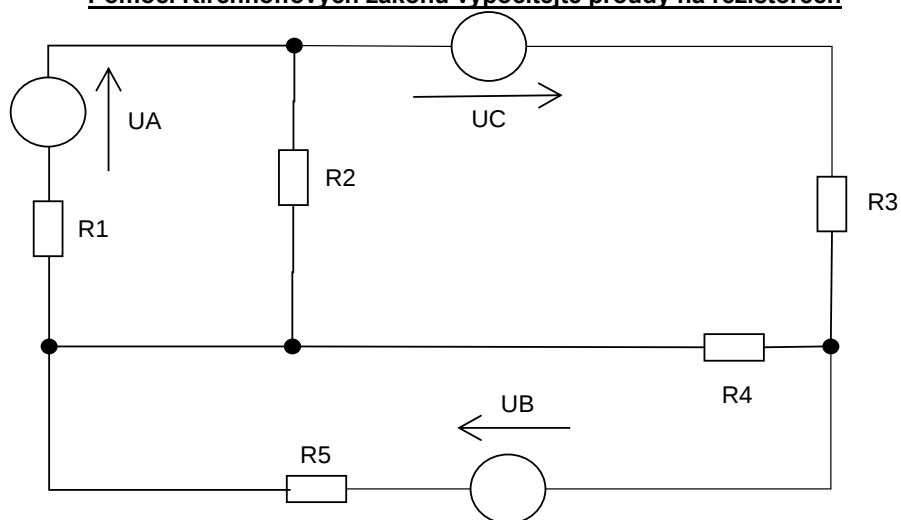3. Pomocí Kirchhoffových zákonů vypočítejte proudy na rezistorech



$R1=R3=R5=70\Omega$
 $R2=R4=30\Omega$
 $U_A=6V, U_B=2V, U_C=4V$