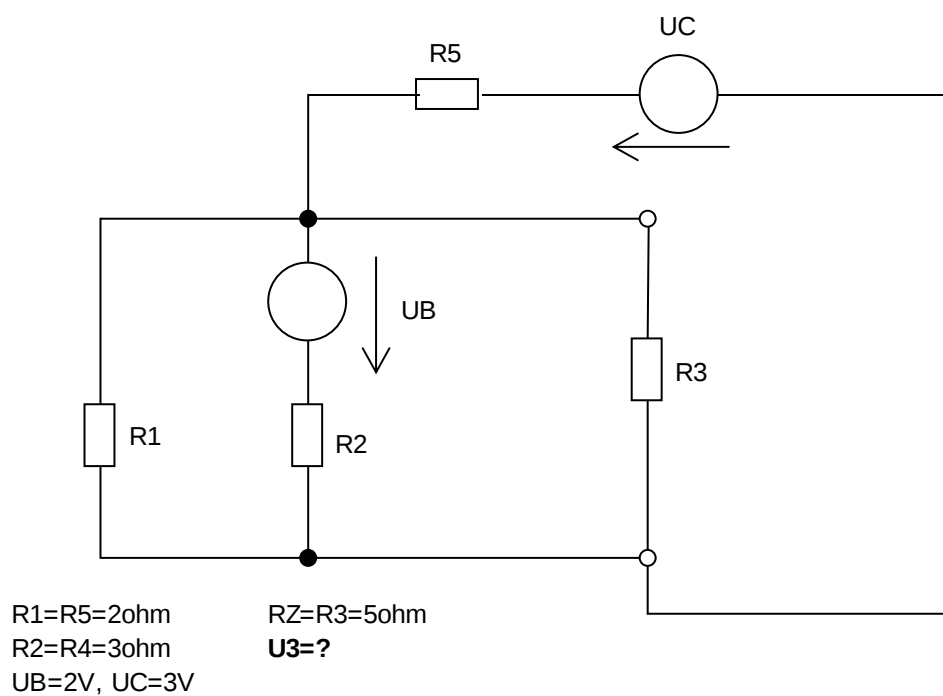


## Domácí úkol - zadání 13. 2., termín odevzdání 18. 2. 2025

Pomocí Theveninovy poučky napětí na rezistoru R3.



Pomocí Theveninovy poučky napětí na rezistoru R7.

$R1=R3=R5=30\Omega$        $U_A=6V$   
 $R2=R4=R6=R8=40\Omega$        $U_B=3V$   
 $R7=5\Omega$        $U_C=7V$

