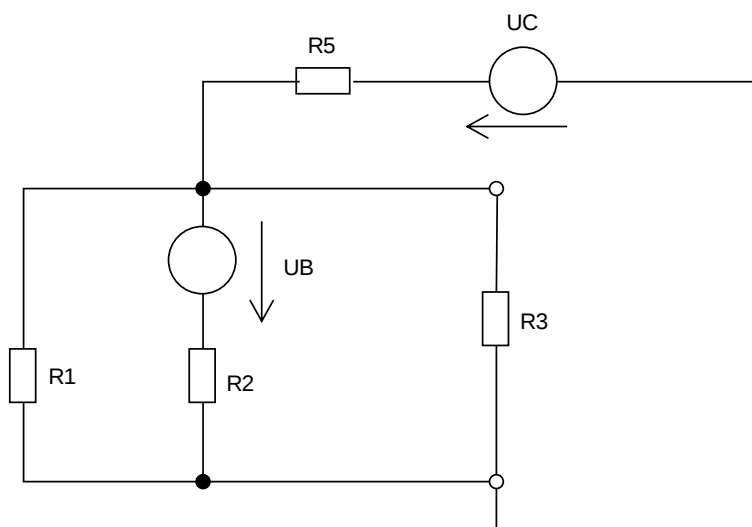


Domácí úkol - zadání 22. 5., termín odevzdání 27. 5. 2025

1. Pomocí Theveninovy poučky napětí na rezistoru R3.



$R_1=4\text{ohm}$, $R_2=6\text{ohm}$, $R_5=3\text{ohm}$,
 $R_z=R_3=5\text{ ohm}$
 $U_B=4\text{V}$, $U_c=7\text{V}$

2. Pomocí Theveninovy poučky napětí na rezistoru R7.

$R_1=R_4=6\text{ohm}$, $R_2=R_3=9\text{ohm}$, $R_5=R_6=4\text{ohm}$, $R_7=8\text{ohm}$
 $U_A=9\text{V}$, $U_B=4\text{V}$, $U_C=7\text{V}$

