

Domácí cvičení, zadání 23. 1. 2025, odevzdání 4. 2. 2025

1. Pomocí uzlových napětí vypočítejte proudy na všech rezistorech

